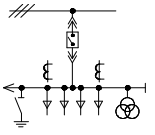
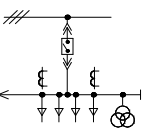
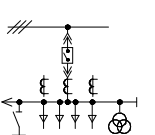
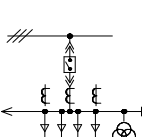
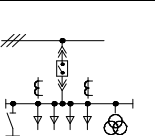
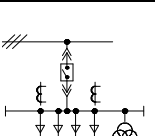
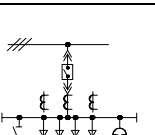
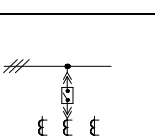
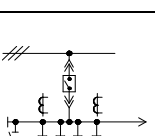
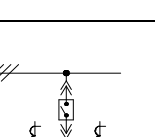
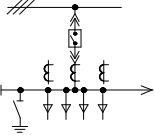
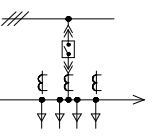
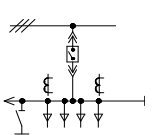
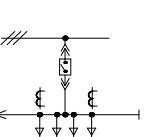
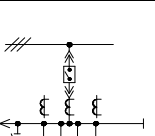
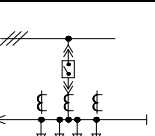
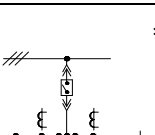
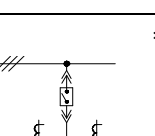
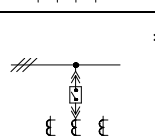
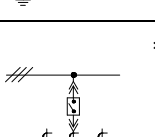


Типовые схемы главных цепей шкафов КРУ с вакуумными выключателями

Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
1	2	3	4
001		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)
002		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)
003		1000; 1600	Шинный (вывод влево)
004		1000; 1600	Шинный (вывод влево)
005		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)
006		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)
007		1000; 1600	Шинный (вывод влево)
008		1000; 1600	Шинный (вывод влево)

Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
1	2	3	4
009		1000; 1600	Шинный (вывод вправо и влево)
010		1000; 1600	Шинный (вывод вправо и влево)
011		1000; 1600	Шинный (вывод вправо и влево)
012		1000; 1600	Шинный (вывод вправо и влево)
013		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо)
014		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо)
015		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо)
016		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо)

1	2	3	4
017		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
018		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
019		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
020		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
021		1000; 1600	Кабель- ный
022		1000; 1600	Кабель- ный
023		1000; 1600	Кабель- ный
024		1000; 1600	Кабель- ный
025		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод вправо)
026		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод вправо)

1	2	3	4
027		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод вправо)
028		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод вправо)
029		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
030		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
031		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
032		1000; 1600	Кабель- ный; шинный (вывод влево)
033		1000; 1600	Кабель- ный
034		1000; 1600	Кабель- ный
035		1000; 1600	Кабель- ный
036		1000; 1600	Кабель- ный

* Для шкафов с глубиной 1200 мм.

1	2	3	4
037		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо и влево)
038		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо и влево)
039		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо и влево)
040		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо и влево)
041		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо и влево)
042		1000; 1600	Кабельный; шинный (вывод вправо и влево)
043		1000; 1600	Шинный (вывод влево)
044		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)
045		1000; 1600	Шинный (вывод влево)

1	2	3	4
046		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)
047		1000; 1600	-
048		1000; 1600	-
049		1000; 1600	-
050		1000; 1600	-
051		1000; 1600	-
052		1000; 1600	-
053		1000; 1600	-
054		1000; 1600	-

1	2	3	4
055		1000; 1600	-
056		1000; 1600	-
057		1000; 1600	-
058		1000; 1600	-

1	2	3	4
059		1000; 1600	Шинный (вывод влево)
060		1000; 1600	Шинный (вывод влево)
061		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)

Типовые схемы главных цепей шкафов КРУ с шинными разъединителями

Таблица 8

Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
100		1600	Шинный (вывод вправо)

Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
101		1600	Шинный (вывод влево)

Типовые схемы главных цепей шкафов КРУ с трансформатором собственных нужд

Таблица 9

Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
200		1000; 1600	-
201		1000; 1600	Шинный (вывод вправо)






Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
202		1000; 1600	Шинный (вывод влево)
203		1000; 1600	Шинный (вывод вправо и влево)

Типовые схемы главных цепей шкафов КРУ с трансформаторами напряжения

Таблица 10

Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
1	2	3	4
300		1000	-
301		1000	-
302		1000	-
303		1000	Шинный (вправо)
304		1000	Шинный (влево)
305		1000	Шинный (вправо, влево)
306		1000	Кабельный
307		1000	Шинный (вправо); кабельный

Порядковый номер схемы	Схема главных цепей	Номинальный ток шкафа, А	Тип выводов
1	2	3	4
308		1000	Шинный (влево); кабельный
309		1000	Шинный (вправо, влево); кабельный
310		1000	Кабельный
311		1000	-
312		1000	-
313		1000	-
314		1000	Шинный (вправо)
315		1000	Шинный (влево)

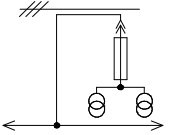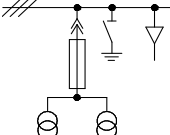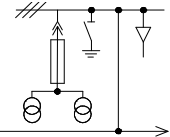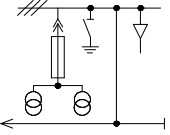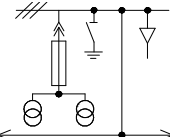1	2	3	4
316		1000	Шинный (вправо, влево)
317		1000	Кабельный
318		1000	Шинный (вправо); кабельный
319		1000	Шинный (влево); кабельный
320		1000	Шинный (вправо, влево); кабельный